Se nos pidió realizar una máquina de Moore y una de Mealy que puedan detectar la secuencia 1-1-0-1 y avise en la salida al detectarla. Para esto tuvimos en cuenta que cuando termina la secuencia y es detectada se toma el último 1 de la secuencia como el primero de la siguiente secuencia en caso de que ocurran 2 secuencias seguidas, la cual sería 1-1-0-1-1-0-1. Primero diseñamos un diagrama de estados basándonos en la máquina de Moore, donde tendremos 5 estados. El estado A es el caso base donde se recibió un 0 fuera de la secuencia pedida, el estado B es el caso donde se recibió el primer 1, el estado C es el caso donde se recibe el segundo 1, el estado D donde se recibe la secuencia 1-1-0 y el estado E es cuando se recibe la secuencia completa. El diagrama queda de la siguiente manera:

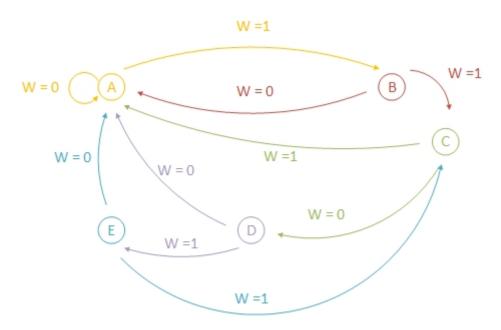


Figura 1: Diagrama de Estados - Máquina de Moore

	W = 0	W = 1	\mathbf{Z}
${\bf A}_{000}$	A	В	0
\mathbf{B}_{001}	A	\mathbf{C}	0
\mathbf{C}_{010}	D	A	0
\mathbf{D}_{011}	A	\mathbf{E}	0
\mathbf{E}_{100}	A	\mathbf{C}	1

Figura 2: Transiciones - Máquina de Moore

	Q_0	01	11	10
WQ_2 00	0	0	0	1
01	0	X	X	X
11	0	X	X	X
10	1	0	0	0

Figura 3: $Q_{0_{t+1}}$ Máq. de Moore

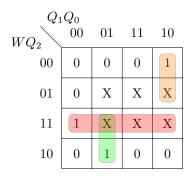


Figura 4: $Q_{\mathbf{1}_{t+1}}$ Máq. de Moore

Q_1Q_0							
WQ_2	00	01	11	10			
00	0	0	0	0			
01	0	X	X	X			
11	0	X	X	X			
10	0	0	1	0			

Figura 5: $Q_{2_{t+1}}$ Máq. de Moore

Q_1Q_0							
W	00	01	11	10			
0	0	0	0	0			
1	1	X	X	X			

Figura 6: Z: Salida - Máq. de Moore

Estado Actual	Est Sigui		Salida: Z	
	W = 0	W = 1	W = 0	W = 1
\mathbf{A}_{000}	A	В	0	0
\mathbf{B}_{001}	A	\mathbf{C}	0	0
\mathbf{C}_{010}	D	A	0	0
\mathbf{D}_{011}	A	В	0	1

Figura 7: Transiciones - Máquina de Mealy

Est	ado	Estado Siguiente			Salida: Z		
Act	tual	W	V = 0 $W = 1$		W = 1		ia. L
Q1	$\mathbf{Q}0$	Q1T+1	Q0T+1	Q1T+1	Q0T+1	W = 0	W = 1
0	0	0	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0	0	0
1	1	0	0	0	1	0	1

Figura 8: Máquina de Mealy

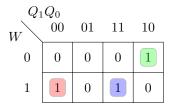


Figura 9: $Q_{\mathbf{0}_{t+1}}$ Máq. de Mealy

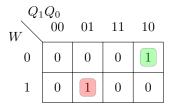


Figura 10: $Q_{1_{t+1}}$ Máq. de Mealy

W Q_1	Q_0	01	11	10	
0	0	0	0	0	
1	0	0	1	0	

Figura 11: Z: Salida - Máq. de Mealy